

Anschluss eines Unterputz-Relais an die I/Os des awapSwitch

Als Schutz für die Eingänge der I/Os des awapSwitch muss eine Schutzdiode gemäss Bild eingesetzt werden.

Der maximal zulässige Strom gegen GND der Universalausgänge darf nicht überschritten werden (100 mA).

-> Entsprechende Relais (Finder Serie 13.31.9.024.4300) können bei awaptec bestellt werden (Schutzdioden werden gratis mitgeliefert).

